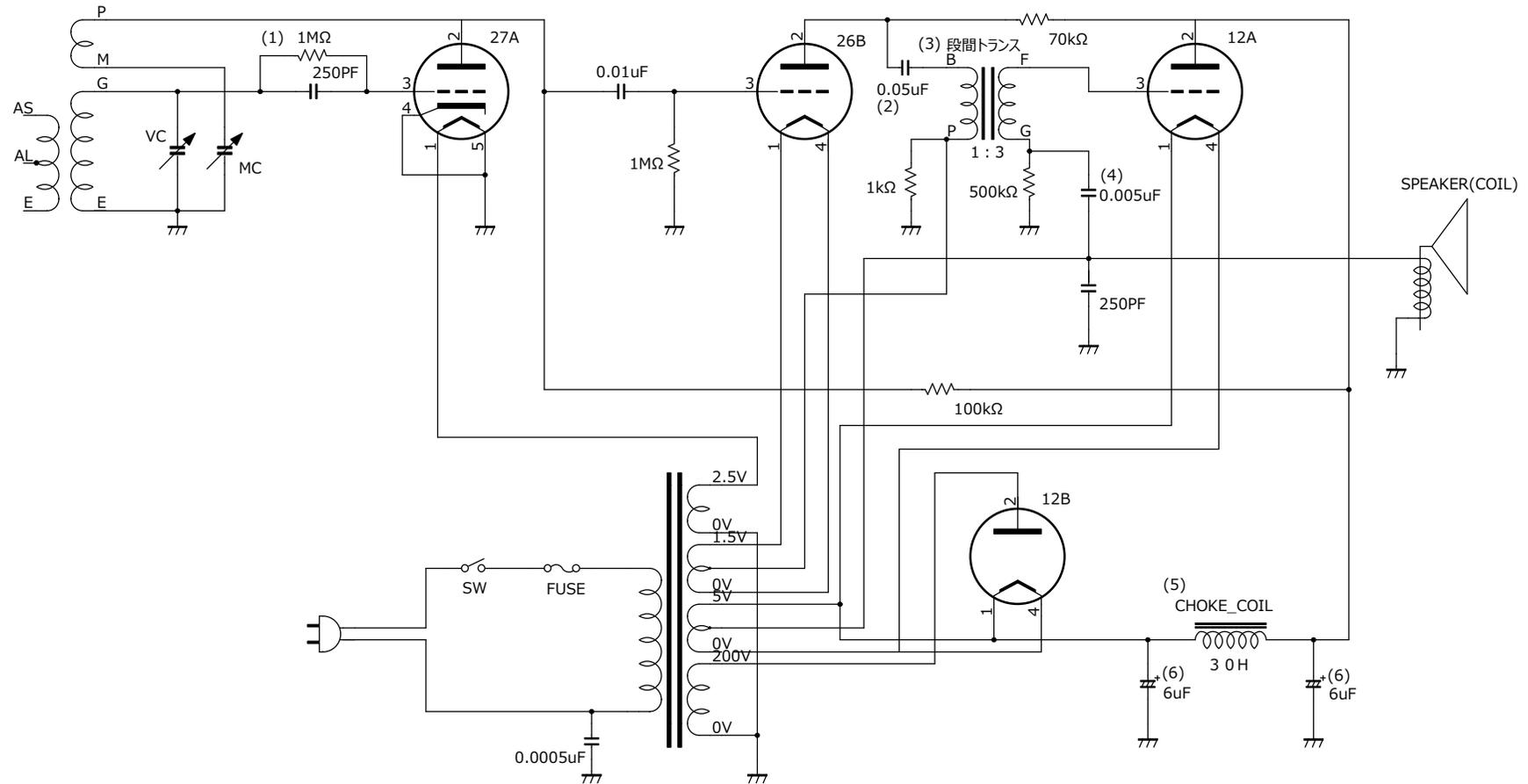


明聴1号接続図 (修理後)



- (1) 接続方法の変更と導通しなかったので交換。
- (2) 0.047uFのセラミックコンデンサと交換。
- (3) トランスを東栄変成器製段間トランス1:3に交換。
- (4) 容量が0.02uFだったので0.0047uFのセラミックコンデンサに交換。
- (5) 導通しなかったので東栄変成器30H-30mAに交換。
- (6) 容量が6uFのところ0.04uFと抜けていたので、手持ちの10uFに交換。