

LM386を使用した簡易アンプ(ギターアンプ)回路図

